

## 项目二 密码锁设计

### 实验目的

通过实验，巩固有限状态机设计方法，并能设计实现密码锁控制器。

### 实验内容

- 1、设计一个密码锁电路，可以通过拨码开关设置初始密码，通过按钮来输入密码，密码位数至少为 4 位，判断输入密码与设置的密码是否一致。
- 2、画出密码锁电路的状态转换图。
- 3、编写密码锁模块并仿真。
- 4、编写顶层模块，综合、实验、生成 bit 流，下载到开发板进行验证。

### 实验原理

状态图是用来表示同步时序电路的输入、输出、现态、次态之间转移关系的两种常用工具。密码锁设计的核心可以看作是序列检测的一个应用。序列检测是检测输入的 2 进制串中是否有某特定的 2 进制序列，而密码锁的核心是检测连续输入的值是否连续等于提前设定的值。密码锁设计的核心是密码锁电路的状态转换设计。

利用拨码开关  $sw[7:0]$  来设置初始密码，密码假设为 4 个 2 位的 2 进制密码， $sw[7:6]$ ， $sw[5:4]$ ， $sw[3:2]$ ， $sw[1:0]$  分别对应密码的第 1，2，3，4 位的数值。

通过按钮  $btn[3:0]$  来输入密码， $btn[0]$ 、 $btn[1]$ 、 $btn[2]$ 、 $btn[3]$  分别对应密码值 0、1、2、3；当依次按下  $btn[0]$ 、 $btn[1]$ 、 $btn[2]$ 、 $btn[3]$  时，密码锁模块对应的 2 位输入  $bn[1:0]$  的值分别为“00”、“01”、“10”、“11”。

密码锁模块比较输入密码与拨码开关设置的密码是否一致，如果密码正确则输出  $pass$  为 1， $fail$  为 0；如果密码错误，则  $pass$  为 0， $fail$  为 1。注意：即使密码错误，也必须完成完整的 4 位密码输入及比较。

### 实验步骤（具体步骤请同学们自己完成）

根据密码锁原理画出密码锁电路的状态转换图：



